

---

---

# Codifica delle informazioni e Macchine Elementari (Richiami)

Nuovo Corso di Calcolatori Elettronici I

Dipartimento di Informatica e Sistemistica  
Università degli Studi di Napoli "Federico II"

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica - Università di Napoli



---

---

## Argomenti

- Analisi e Sintesi di Sistemi
- Codifica (cenni)
- Rappresentazione Decodificata
- Transcodificatore
- Controllo di Errore
- Decodificatore
- Codificatore
- Multiplexer Lineare e Indirizzabile
- Demultiplexer Lineare e Indirizzabile

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica - Università di Napoli



# Analisi e Sintesi di un sistema

Per *analisi* di un sistema si intende l'individuazione delle relazioni di causa/effetto tra i segnali di ingresso e uscita, attraverso l'esame di una rappresentazione schematica dei suoi componenti elementari e dei collegamenti che li interconnettono, ovvero:

- *data la rappresentazione schematica del sistema, individuarne il comportamento.*

Per *sintesi* di un sistema si intende l'individuazione dei componenti e delle interconnessioni necessarie per realizzarlo seguendo la preassegnata specifica funzionale:

- *data la specifica funzionale individuarne la struttura.*

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli



# Analisi e Sintesi di un sistema

## Analisi


Data la descrizione della  
**STRUTTURA**  
(come è fatta)



Determinarne il  
**COMPORAMENTO**  
(cosa fa)
 
## Sintesi

Data la descrizione del  
**COMPORAMENTO**  
(cosa deve fare)



Determinarne la  
**STRUTTURA**  
(come è fatta)

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli



# Tassonomia dei circuiti digitali

- I circuiti digitali possono essere classificati in due categorie
- **Circuiti combinatori**
  - » Il valore delle uscite ad un determinato istante dipende unicamente dal valore degli ingressi in quello stesso istante.
- **Circuiti sequenziali**
  - » Il valore delle uscite in un determinato istante dipende sia dal valore degli ingressi in quell'istante sia dal valore degli ingressi in istanti precedenti (concetto di tempo)
  - » Per definire il comportamento di un circuito sequenziale è necessario tenere conto della storia passata degli ingressi del circuito (concetto di stato)

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica - Università di Napoli



# Macchine combinatorie (1/ 4)

Reti logiche con  $n$  ingressi  $x_1, x_2, \dots, x_n$  e  $m$  uscite  $y_1, y_2, \dots, y_m$  che realizzano la corrispondenza:

$$y_1 = f_1(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

.....

$$y_m = f_m(x_1, x_2, \dots, x_n)$$



DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica - Università di Napoli



## Macchine combinatorie (2/ 4)

- Una macchina combinatoria è una rete logica con  $n$  ingressi ( $x_1, x_2, \dots, x_n$ ) ed  $m$  uscite ( $y_1, y_2, \dots, y_m$ ) ed è tale che ad ogni insieme di valori degli ingressi corrisponde un preciso insieme di valori delle uscite
- Il comportamento di una rete combinatoria  $n \times m$  può essere descritto tramite:
  - » una tabella di verità in cui viene specificato il valore dell'uscita per ognuna delle possibili combinazioni dei valori degli ingressi
  - »  $m$  funzioni booleane, una per ogni uscita, ciascuna delle quali esprime il valore della corrispondente variabile di uscita in funzione delle  $n$  variabili di ingresso

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica - Università di Napoli



## Macchina combinatoria (3/ 4)

- In una macchina combinatoria i valori delle uscite dipendono esclusivamente dai valori degli ingressi
  - » macchina combinatoria ideale: tale dipendenza è istantanea
  - » macchina combinatoria reale: presenza di ritardo tra l'istante in cui c'è una variazione in uno degli ingressi e l'istante in cui l'effetto di questa variazione si manifesta sulle uscite
- E' importante notare come
  - » ciascuna  $y_i$  può essere decomposta in funzioni componenti
  - » due distinte  $y_i$  possono contenere una identica funzione componente
- Ciò comporta, ad esempio, una potenziale diminuzione di porte elementari rispetto ad una realizzazione indipendente delle  $y_i$

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica - Università di Napoli



## Macchina combinatoria 4/ 4

---

---

- Mentre ad ogni rete combinatoria corrisponde un'unica tabella di verità, ad una tabella di verità possono corrispondere più reti combinatorie
- Nel procedimento di sintesi ci possiamo quindi porre particolari obiettivi come ad esempio:
  - » utilizzare esclusivamente circuiti elementari di un certo tipo
  - » progettare un circuito che abbia il minimo numero di porte logiche

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli



## Codifica (cenni)

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli



## Codifica delle informazioni

---

- Codici a lunghezza fissa
  - » Codice Fiscale
  - » Codice di Avviamento Postale
  
- Codici a lunghezza variabile
  - » Alfabeto Morse
  - » Numeri Telefonici

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli



## Codifica in Binario

---

- Dato un insieme di N elementi, il numero minimo m di bit necessario alla codifica è dato da


$$m \geq \lceil \log_2 N \rceil$$

- Codici Completi e Incompleti
- Codifica Ridondante

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli



# Codici Ridondanti

 

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli



# Rappresentazione di Codici mediante tabelle

$T = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  alfabeto origine  
 $E = (a_1, a_2, \dots, a_k)$  alfabeto destinazione

Es. Codice BCD (Binary Coded Decimal)

		3	2	1	0	
Dato	0	0	0	0	0	
	1	0	0	0	1	
	2	0	0	1	0	
	3	0	0	1	1	
	4	0	1	0	0	← Parola Codice
	5	0	1	0	1	
	6	0	1	1	0	
	7	0	1	1	1	
	8	1	0	0	0	
	9	1	0	0	1	

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli



## Rappresentazione Decodificata

- L'insieme ha cardinalità  $N$
- Le parole codice hanno lunghezza  $m = N$
- Ad ogni parola codice è associato un solo bit 1
- Motivazioni

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica - Università di Napoli



## Esempio di rappresentazione Decodificata

Dato	Codice BDC	Codice Decodificato
0	0000	1000000000
1	0001	0100000000
2	0010	0010000000
3	0011	0001000000
...	...	....
...		
9	1001	0000000001

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica - Università di Napoli




# Transcodificatore

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli


 
## Transcodificatore

- In alcune circostanze si può verificare che lo stesso dato sia rappresentato mediante codici diversi.
- Detti C1 e C2 due codici definiti sullo stesso insieme (cioè costituito dallo stesso numero di parole codice), si dice **TRANSCODIFICATORE** una macchina che consente di associare a ciascuna parola del codice C1 la corrispondente parola del codice C2.
  - » Transcodificatore per visualizzatore a 7 segmenti.




DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli


 
## Transcodificatore per visualizzatore a 7 segmenti

- Uno degli indicatori visivi più comuni è l'**indicatore a 7 segmenti**.
- Ogni simbolo è formato da sette segmenti ognuno dei quali è un Led che può essere acceso da un segnale digitale.
- Un **BCD-To-Seven-Segment-Decoder** riceve in ingresso un simbolo decimale in BCD e genera l'appropriata uscita selezionando i segmenti che devono essere accesi per mostrare su display il simbolo decimale.



DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli



## Transcodificatore per visualizzatore a 7 segmenti

- Le 7 uscite le indichiamo con (a,b,c,d,e,f,g) selezionando i corrispondenti segmenti. Si hanno:
  - » 4 input: A B C D.
  - » 7 output: a b c d e f g.

- La tabella di verità sarà pertanto ⇒

BCD Input				Seven-Segment Decoder						
A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
All other inputs				0	0	0	0	0	0	0

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli



# CONTROLLO DI ERRORE

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli



## Controllo di errori - 1

### Bit di parità e controllo

- Nella trasmissione o nella memorizzazione di un'informazione la "perdita" di un bit (trasformazione da 0 a 1 o viceversa) è la più diffusa causa di errore
- Le reti di parità/disparità si usano per effettuare un semplice controllo di errore
- In fase di trasmissione (o memorizzazione) si aggiunge un bit tale che il numero complessivo di bit "1" sia a parità assegnata (p.e. pari)- Il bit si dice **di parità**
- In fase di ricezione (o lettura) una rete di parità (o disparità) controlla la parità e, se diversa da quella assegnata, segnala l'errore, ponendo ad esempio ad 1 un segnale di controllo *err* ed avendosi dunque:
  - »  $err=1 \rightarrow$  **CERTEZZA** della sua presenza
  - »  $err=0 \rightarrow$  **PROBABILITA'** di assenza di errori
- Il sistema si basa sulla massimizzazione di questa probabilità


22

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli



## Controllo di errori - 3

### Disparità e controllo di errore

 

- In partenza (o in scrittura),  $d(X)$  calcola il bit di parità
- In arrivo (o lettura),  $d(X)$  calcola il segnale  $err$
- Si ricorda:
  - $err=0 \rightarrow$  *probabilmente è  $X'=X$*
  - $err=1 \rightarrow$  *certamente è  $X' \neq X$*   
(potrebbe anche essere  $X'=X$  perché l'errore è sul bit di parità: trascuriamo questo caso per sicurezza e semplicità)

23

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica - Università di Napoli



## Rilevazione degli errori

- Natura degli errori
- Codici ridondanti
- Rilevazione e correzione degli errori

### ➤ Esempio:

- » Bit di parità: si aggiunge un bit in modo che il numero di 1 sia pari:

00101101  $\rightarrow$  00101101 **0**

01101000  $\rightarrow$  01101000 **1**

- » L'errore su un bit viene rilevato (non corretto)

01101000**1**  $\rightarrow$  0110**0000**1

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica - Università di Napoli



## Rilevazione e Correzione degli errori

- Rilevazione (mediante bit di parità) e correzione mediante aggiunta di informazioni ridondanti (bit di parità + checksum)

10110010	0	10110010	0
11100100	0	11100100	0
01010110	0	01000110	0
00000111	1	00000111	1
10000110	1	10000110	1
10000001	0	10000001	0

Check Sum

Bit di parità


DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli



## Controllo di errori - 2
 
### I riferimenti teorici – distanza di Hamming

- L'informazione da trasmettere o memorizzare è un "codice a lunghezza fissa"
- **Distanza di Hamming**  $D$  = numero di bit diversi tra due parole codice




- **Distanza minima** di un codice: la distanza minima fra 2 sue parole-codice
- **Sindrome di errore**: la parola-codice non appartiene al codice

26

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli



## Controllo di errori - 3

 

- **I riferimenti teorici-Teorema di Hamming:**

- Un codice a distanza minima
  - $d+1$  può individuare gli errori simultanei su  $d$  bit;
  - $2c+1$  può correggere gli errori simultanei su  $c$  bit.

27

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli




## Decoder ed Encoder

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli


 
## Decodificatore (decoder)

- Un decodificatore è una macchina che riceve in ingresso una parola codice (C) e presenta in uscita la sua rappresentazione decodificata (linee  $U_0, \dots, U_{N-1}$ )



DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica - Università di Napoli




## Sintesi della trascodifica da binario a 1 su N

Abbiamo un insieme sorgente di 4 elementi. Sono necessari 2 bit (A,B) per codificarlo. Nella rappresentazione decodificata servono invece 4 bit ( $U_0U_1U_2U_3$ ).

Esempio: Transcodifica 2:4


	B	A	$U_0$	$U_1$	$U_2$	$U_3$
1	0	0	1	0	0	0
2	0	1	0	1	0	0
3	1	0	0	0	1	0
4	1	1	0	0	0	1

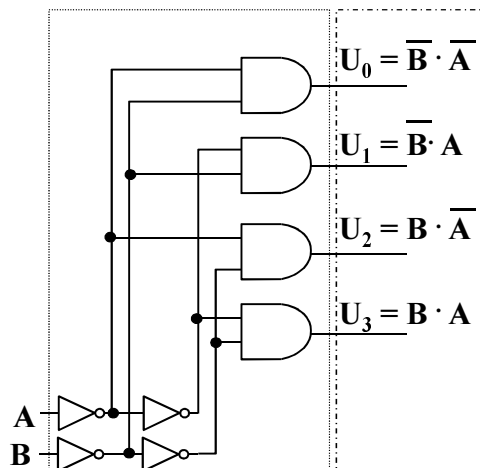

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica - Università di Napoli



## Il circuito integrato DECODER

 


Quando  $EN=1$  (segnale di abilitazione), vale 1 l'uscita il cui pedice, in decimale, corrisponde al numero binario in ingresso (A bit di minor peso).

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli



## Composizione modulare di Decoder 4:16

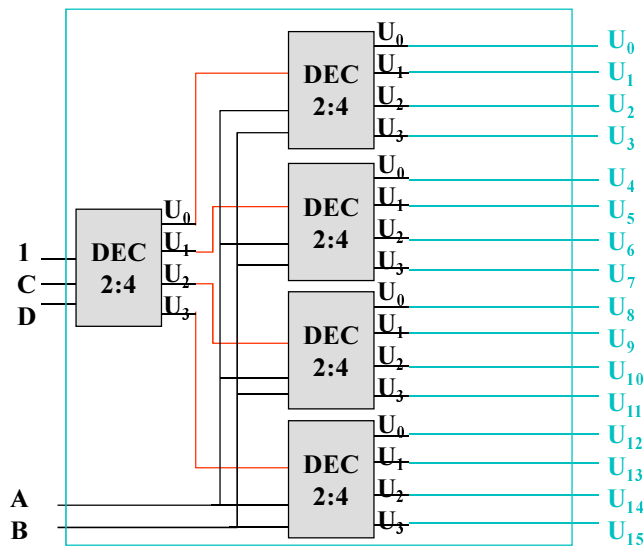

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli



## Esempio di utilizzo di Decoder (1/ 2)


- I decoder sono utilizzati in moltissime applicazioni.
- Un esempio è la selezione dell'input/output da parte del processore.
- Ogni porta di I/O possiede un indirizzo (univoco).
- Quando il processore vuole comunicare con una determinata periferica esso produce il codice dell'indirizzo della porta di I/O al quale la periferica è connessa.
- L'indirizzo (binario) della porta è fornito in input al decoder il quale attraverso il suo output abilita la corrispondente porta di I/O.

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli


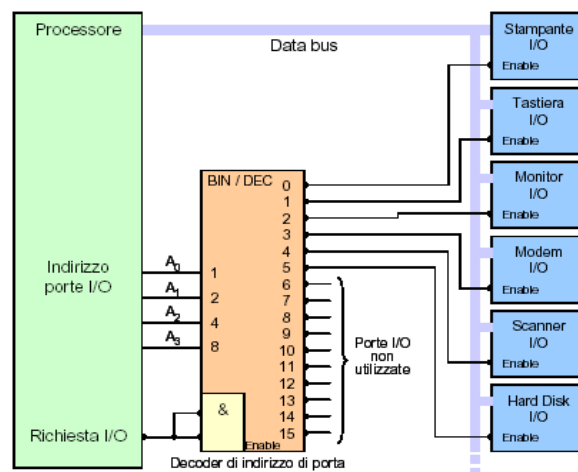
## Esempio di utilizzo di Decoder (2/ 2)

- Come mostrato in Figura l'informazione binaria è trasferita su un **bus di dati**, che è un set di fili paralleli.
- **Esempio:** un bus di 8-bit consiste in 8 fili paralleli che trasferiscono un byte di dati alla volta.
- Il bus è connesso a tutte le porte I/O, ma ogni dato in transito passerà attraverso la porta soltanto se questa è abilitata dal decoder.




DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli


 
## Codificatore (Encoder)

- Un codificatore è una macchina che riceve in ingresso una rappresentazione decodificata (linee  $U_0, \dots, U_{N-1}$ ) e fornisce in uscita la parola codice associata a  $U_i$  se  $U_i=1$  (più in generale se è attivo).



DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica - Università di Napoli




## Multiplexer e Demultiplexer

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica - Università di Napoli


 
## Multiplexer lineare

- Un *Multiplexer lineare* (ML) è una macchina con:
  - » n ingressi-dati ( $A_0, \dots, A_{n-1}$ )
  - » n segnali binari di selezione ( $\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1}$ ), **dei quali al più uno è attivo**
  - » una uscita-dati B, che assume
    - ◆ valore  $A_i$  se è attivo  $\alpha_i$
    - ◆ neutro se nessuna delle selezioni è attiva




DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica - Università di Napoli


 
## Multiplexer binario

- Se i dati  $A_i$  e B sono quelli che viaggiano su un bus ...
  - » si parla di multiplexer o demultiplexer
- Se i dati  $A_i$  e B sono semplici bit ...
  - » si parla di multiplexer o demultiplexer binario




DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica - Università di Napoli


 
## Multiplexer Indirizzabile

- E' un Multiplexer Lineare i cui segnali di abilitazione sono collegati con le uscite di un decodificatore (decoder)




DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli


 
## Demultiplexer lineare

- Un *Demultiplexer Lineare* (DL) è una macchina con:

- » 1 ingresso-dati B
- » n segnali binari di selezione ( $\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1}$ ), dei quali al più uno è attivo
- » n uscite-dati ( $A_0, \dots, A_{n-1}$ ), con
  - ◆  $A_i=B$  se è attivo  $\alpha_i$
  - ◆ neutro se nessuna delle selezioni è attiva




DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli


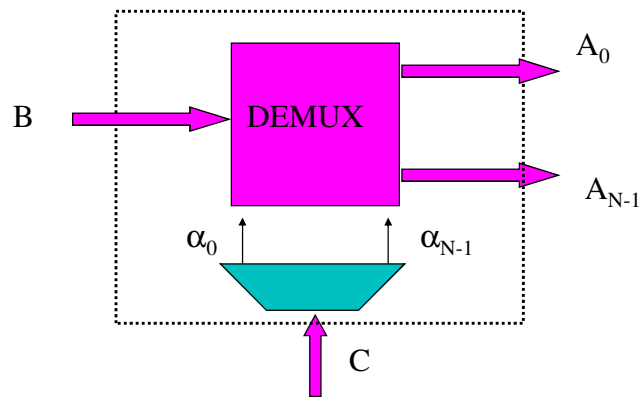
## Demultiplexer Indirizzabile

- E' un Demultiplexer Lineare i cui segnali di abilitazione sono collegati con le uscite di un decodificatore



DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica - Università di Napoli




## COMPARATORI

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica - Università di Napoli


 
# Comparatore

- Spesso accade che occorra confrontare due dati A e B in quanto l'unità di controllo dell'architettura deve proseguire con algoritmi differenti a seconda che i due dati siano eguali o diversi.
- *Il comparatore è una macchina che ha in ingresso due dati (A, B) ed in uscita un segnale booleano **eq** che è 1 se è  $A=B$ .*




DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli



# Comparatori
 
## Eguaglianza bit a bit in parallelo

- Confronto tra due stringhe di bit (parole-codice o numeri)



$$u = \prod_i (X_i \ominus Y_i)$$

## Soluzione parallela:

- per n bit, n porte EQ ed una AND ad n ingressi

44

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli



## COMPARATORI BIT-SERIALE (per un singolo bit)

- Per  $A_n = B_n$  la tabella della verità è:

$A_n$	$B_n$	$E_n$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- Con il pedice n si vuole distinguere l'n-esimo bit in una parola o numero presentato con più bit in serie nel tempo. Da cui:

$$E_n = \bar{A}_n \bar{B}_n + A_n B_n = \overline{\bar{A}_n B_n + A_n \bar{B}_n}$$


- Cioè  $E_n$  è alto quando  $A_n$  e  $B_n$  sono uguali. Mentre  $A_n$  è minore di  $B_n$  se  $D_n = \bar{A}_n B_n = 1$ , viceversa  $A_n$  è maggiore di  $B_n$  se  $C_n = A_n \bar{B}_n = 1$ .

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica - Università di Napoli


 
## COMPARATORI BIT-SERIALE (per un singolo bit)

- Il circuito comparatore per il singolo bit-serie nel suo insieme ha tre uscite ed è schematizzato come in figura:



DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica - Università di Napoli



## Comparatore binario


**begin**

$egout := (X = Y) \text{ AND } egin ;$

$magout := (X > Y) \text{ OR } (X = Y) \text{ AND } magin ;$

$minout := (X < Y) \text{ OR } (X = Y) \text{ AND } minin ;$

**end;**

 

47

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli



## Comparatore binario

➤ Deriviamo l'espressione di  $egout$

» partiamo dall'eguaglianza  $X=Y$ :

$$(X = Y) = \prod_{i=0}^{n-1} (X_i \equiv Y_i) = \prod_{i=0}^{n-1} \overline{(X_i \oplus Y_i)} = \overline{\sum_{i=0}^{n-1} (X_i \oplus Y_i)}$$

ricordiamo che la XOR è il complemento della EQ

🕒 applicando De Morgan si ricavano due possibili espressioni:

$$egout := \overline{\left[ \sum_{i=0}^{n-1} (X_i \oplus Y_i) \right] + egin} \quad egout := \left[ \prod_{i=0}^{n-1} (X_i \equiv Y_i) \cdot egin \right]$$

48

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli



## Comparatore binario

- La realizzazione in logica a due livelli *and-or* (*nand*) non è conveniente
- La funzione  $(X=Y)$  non presenta mintermini adiacenti
- Es.:

		X			
		00	01	11	10
Y	00	1			
	01		1		
	11			1	
	10				1

Mappa di Karnaugh per  $f = (X=Y)$  con  $X$  e  $Y$  ingressi di due variabili ciascuno

49

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli



## Comparatore binario

- Deriviamo l'espressione di *magout*
- Osserviamo che, per le singole cifre binarie, si ha

$$X_i > Y_i \Leftrightarrow X_i \cdot \overline{Y_i} = 1$$

- Quindi, per ottenere il confronto tra ingressi a più cifre è possibile “partire” confrontando le cifre da sinistra e procedendo via via verso destra fino a trovare eventuali differenze

$$\begin{aligned}
 \text{magout} &:= \overline{X_{n-1}} \cdot Y_{n-1} + \\
 &\quad (X_{n-1} \equiv Y_{n-1}) \cdot \overline{X_{n-2}} \cdot Y_{n-2} + \\
 &\quad (X_{n-1} \equiv Y_{n-1}) \cdot \dots \cdot (X_1 \equiv Y_1) \cdot X_0 \cdot Y_0 + (X = Y) \cdot \text{magin}
 \end{aligned}$$

50

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli



## Comparatore binario

- Per ottenere la terza uscita *minout*, se necessaria, si può procedere analogamente a *magout* oppure semplicemente osservare che

$$\text{minout} := \overline{\text{egout}} \cdot \overline{\text{magout}}$$

- Si noti che la componente  $X_i \equiv Y_i$  è ripetuta nelle tre funzioni e può essere calcolata una sola volta


51

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica - Università di Napoli


 
## Comparatore binario

- Un confronto tra stringhe di  $k$  bit può essere effettuato con un unico comparatore se  $k \leq n$  (numero di bit di  $X$  e  $Y$ , *ingressi del comparatore*)
- Altrimenti, possono essere collegati in catena  $\{[k/n]\}$  comparatori, come in figura



52

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica - Università di Napoli




# Adder

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli




 
## Half Adder

- Scrivere la tabella di verità relativa alla somma di due addendi. Riportare sia l'uscita somma che quella riporto. Disegnare anche il circuito equivalente.



x	y	s	r
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1
  
$$S = \bar{X}Y + X\bar{Y} = X \text{ xor } Y$$
$$r = XY$$




DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli


 
## Full Adder (1/ 2)

- Scrivere la tabella di verità relativa alla somma di due addendi più il riporto entrante. Riportare sia l'uscita somma che quella riporto.



X	Y	r	S	R
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

r \ xy	00	01	11	10
0		1		1
1	1		1	

r \ xy	00	01	11	10
0			1	
1		1	1	1

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli





## Full Adder (2/ 2)

Le uscite valgono quindi:

$$S = (\bar{X}\bar{Y}r) + (\bar{X}Y\bar{r}) + (X\bar{Y}\bar{r}) + (XYr)$$
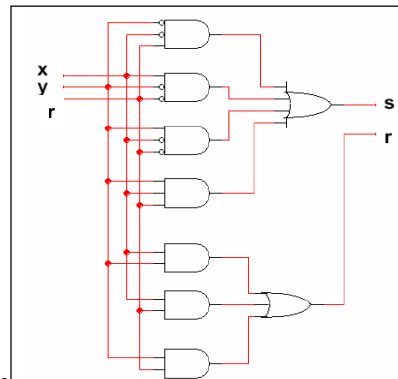 
$$R = \bar{X}Yr + X\bar{Y}r + XY\bar{r} + XYr = XY + Yr + Xr$$



DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli



## Addizionatore binario

- E' possibile isolare il fattore  $(a \oplus b)$
- Rielaborando le precedenti espressioni è quindi possibile ottenere le seguenti espressioni per l'addizionatore completo:

$$S = (a \oplus b) \oplus r = H \oplus r$$

$$R = ab + r(a \oplus b) = G + rH$$

62

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli




## Addizionatore binario

- Pertanto, un addizionatore completo può essere ottenuto a partire da due semiaddizionatori:

$$S = (a \oplus b) \oplus r = H \oplus r$$

$$R = ab + r(a \oplus b) = G + rH$$

 

63

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli



## Addizionatore binario: il riporto

- Le diverse componenti dell'espressione ottenuta per l'addizionatore binario assumono un significato particolare:
  - »  $G = a \cdot b$  “riporto generato”: indica la creazione di un riporto all'interno dell'addizionatore binario
  - »  $P = H = a \oplus b$  “riporto propagato”: indica se, in presenza di un riporto in ingresso, lo stesso verrà propagato in uscita
  - » Il riporto in uscita può quindi essere espresso come  $R = G + Pr$


64

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli


 
## Addizionatore binario: conclusione

- Addizionatore completo (full-adder)
  - » ha il riporto entrante
- Semi-addizionatore (half-adder)
  - » non include il riporto entrante




65

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli




## Sottrattore binario

 

X	Y	$S_h$	$R_h$
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

$$(S_h, R_h) = X - Y$$

 

X	Y	r	S	R
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

$$(S, R) = X - Y - r$$

∞

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli



## Sottrattore binario

- Per ottenere la sottrazione può essere ripetuto lo stesso procedimento usato per definire la struttura degli addizionatori

- Per il semisottrattore si avrà:

$$S_h = X\bar{Y} + \bar{X}Y = X \oplus Y$$

$$R_h = \bar{X}Y$$

- Per il sottrattore completo :

$$S = \bar{X}\bar{Y}r + \bar{X}Y\bar{r} + X\bar{Y}r + XY\bar{r} = X \oplus Y \oplus r$$

$$R = \bar{X}\bar{Y}r + \bar{X}Y\bar{r} + \bar{X}Yr + XYr = \bar{X}Y + \bar{X}r + Yr$$

67

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli



## Addizionatore binario

- Per il semiaddizionatore valgono le eguaglianze

$$H = a \oplus b = d(a, b) = a\bar{b} + \bar{a}b$$

$$G = a \cdot b$$

- Similmente per l'addizionatore completo valgono le eguaglianze

$$S = a \oplus b \oplus r = d(a, b, r) = \bar{a}\bar{b}r + \bar{a}b\bar{r} + a\bar{b}\bar{r} + abr$$

$$R = \bar{a}br + a\bar{b}r + ab\bar{r} + abr = ab + br + ar = ab + r(a + b)$$


68

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica - Università di Napoli


 
## Sottrattore binario

- Un sottrattore può essere ottenuto a partire da un addizionatore negando opportunamente alcuni ingressi ed uscite, come mostrato in figura
- Provatelo come esercizio.



69

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica - Università di Napoli



## Addizionatori binari

□ Ulteriori condizioni di interesse:

$n_i = \overline{r_i}$       **non-riporto**  
Indica assenza di riporto in ingresso

$K_i = \overline{a_i} \cdot \overline{b_i}$       **Riporto "killed"**  
Indica che, indipendentemente dalla presenza di un riporto entrante, il riporto in uscita sarà comunque zero

$N_i = K_i + P_i \cdot n_i$       **Propagazione del non-riporto**  
Indica assenza di riporto in uscita


70

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica - Università di Napoli


 
## Addizionatori seriali

- Usa un unico addizionale operante sulla singola cifra
- Opera in momenti successivi su cifre diverse degli addendi
- Richiede un blocco "con memoria"
- E' lento rispetto ad addizionatori che lavorano in parallelo sulle diverse cifre degli addendi




71

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica - Università di Napoli


 
## Addizionatori paralleli

- Opera sulle cifre degli addendi in parallelo
- ...anche se il riporto deve propagarsi attraverso l'intera struttura
- Richiede un numero maggiore di risorse rispetto all'addizionatore seriale



72

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica - Università di Napoli



## Addizionatori paralleli

- Gli addizionatori ottenuti collegando in cascata  $n$  addizionatori di cifra sono anche chiamati addizionatori a propagazione del riporto (*carry-ripple* o *carry-propagate*)
- $\varepsilon$  = tempo di risposta di uno stadio
- Allo stadio  $i$ , il riporto uscente o è **generato** o è **ucciso** o è **propagato**
- Tempo di ritardo complessivo: **Limite inferiore**  $\varepsilon$  (in tutti gli stadi il riporto è generato o ucciso)
- Tempo di ritardo complessivo: **Limite superiore**  $n\varepsilon$  (un riporto entrante nel primo stadio che è propagato in tutti gli stadi)
- Tempo di ritardo complessivo =  $k\varepsilon$  ( $k \leq n$ ), dove  $k$  è la più lunga catena di condizioni di propagazione.

73

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica - Università di Napoli



## Addizionatori con anticipo del riporto

- Normalmente chiamati addizionatori *carry lookahead*
- Per ogni stadio  $i$ , dal  $(k+1)$ -esimo al  $(k+j)$ -esimo,  $r_i$  si ottiene direttamente dai bit degli addendi X ed Y e dal riporto entrante nella catena (invece che dal riporto uscente  $R_{i-1}$ )

$$r_{k+1} = G_k + r_k P_k$$

$$r_{k+2} = G_{k+1} + G_k P_{k+1} + r_k P_k P_{k+1}$$

.....

$$r_{k+j} = G_{k+j-1} + G_{k+j-2} P_{k+j-1} + \dots + G_k P_{k+1} \dots P_{k+j-1} + r_k P_k P_{k+1} \dots P_{k+j-1}$$

77

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica - Università di Napoli



## Addizionatori carry lookahead

$$r_{k+j} = G_{k+j-1} + G_{k+j-2} P_{k+j-1} + \dots + G_k P_{k+1} \dots P_{k+j-1} + r_k P_k P_{k+1} \dots P_{k+j-1}$$

$r_{k+j}$  è alto se è verificata la condizione di generazione nell'ultimo stadio

.....

...oppure se è verificata la condizione di generazione  $G_k$  e se questa viene propagata dagli stadi dal  $(k+1)$ -esimo fino all'ultimo

...oppure è pari al riporto entrante  $r_k$  se questo viene propagato in tutti gli stadi


78

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica - Università di Napoli


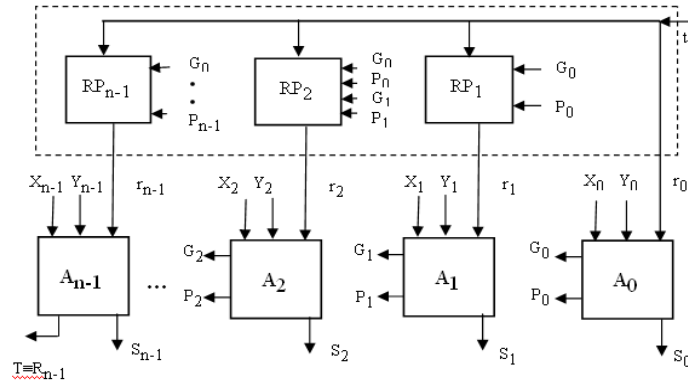
## Addizionatori carry lookahead

- L'espressione precedente può essere realizzata nella maniera riportata in figura




79

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica - Università di Napoli


 
## Addizionatori carry lookahead

- L'idea di base negli addizionatori carry lookahead è quella di calcolare la relazione tra  $r_k$  ed  $r_{k+j}$  separatamente per ogni gruppo di cifre  $k+1 \dots k+j$
- Una rete a livello superiore valuta la propagazione del carry tra *gruppi* di cifre
- Ad esempio, per un adder a 64 bit suddiviso in blocchi di quattro cifre (bit), la parte di "look" lungo cui si propaga il riporto è lunga  $64/4=16$  stadi




**16 blocchi**

80

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica - Università di Napoli



## Addizionatori carry lookahead

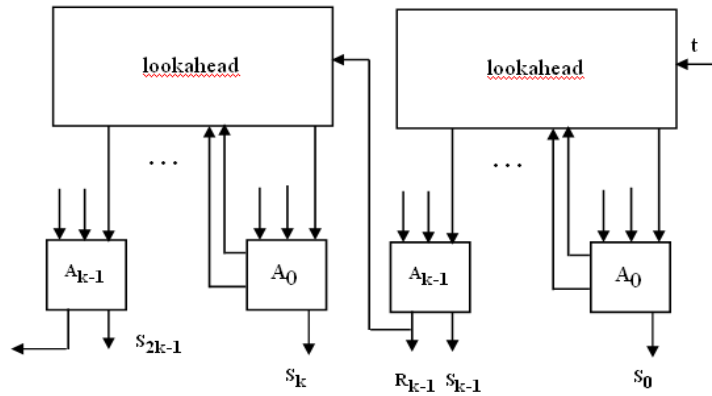


81

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli


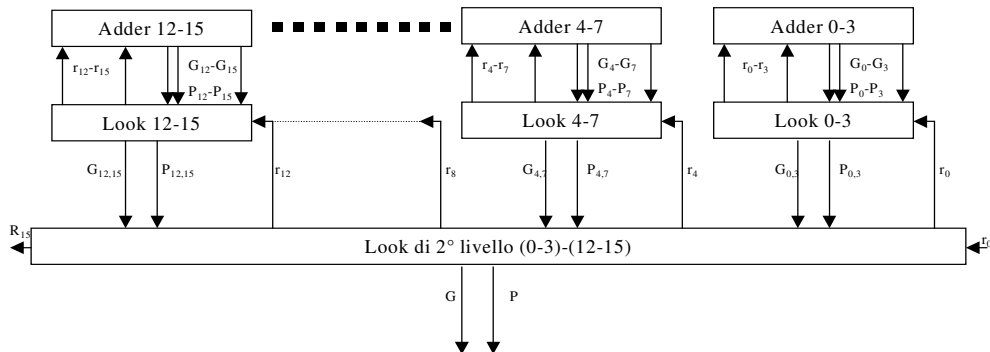
## Addizionatori carry lookahead

- La rete di lookahead può a sua volta essere realizzata a più livelli, secondo lo stesso principio visto prima



82

DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli



## Supporto Didattico

---

### **Capitolo 3 e Capitolo 7, Macchine per l'elaborazione delle Informazioni**

**Fadini – De Carlini**

**e**

**Dispense a cura di B. Fadini**

*DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli*



## Domande?

---



*DIS - Dipartimento di Informatica e Sistemistica- Università di Napoli*

